

## Exercício Prático 2 Parte 1

### Laboratório de ac2

### Objetivo:

**Construir uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA) de 1 bit, 4 bits e implementar no Logisim e Arduino.**

### Parte 1 (estudo da ALU usando Logisim):

1. Considere a Unidade Lógica e Aritmética de 1 bit ilustrada na Figura 1 a seguir:


 


Figura 1

2. Procure entender o esquema, principalmente a subtração.
3. Sua ULA possui a seguinte tabela de opcodes:

Op. Code (Operation)	Instrução (Result)
0	AND (a,b)
1	OR (a,b)
2	NOT (a)
3	SOMA(a,b)

 

4. Teste a sua ULA de acordo com o seguinte roteiro:

**Início:**

A=0;

B=1;

AND(A,B);

A=1;

B=1;

OR(A,B);


SOMA(A,B);


NOT(A);

SOMA (A,-B);

**Fim.**

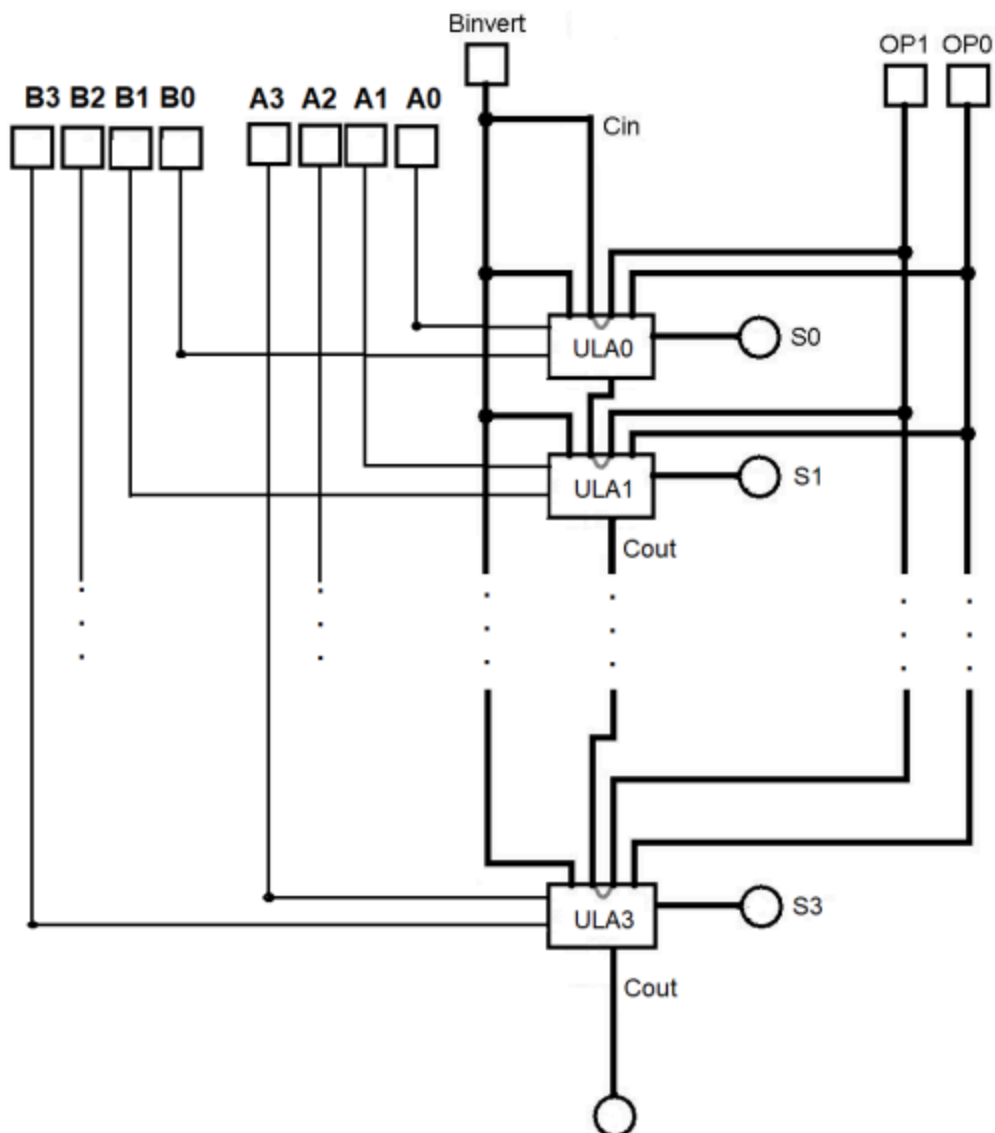5. Usando essa ula de 1 bit, construa essa ULA para **4 bits** no Logisim e verifique o seu funcionamento. Veja como funciona o barramento de instruções (operation) e o barramento de dados (a e b). Observe a ligação do Binvert ao Carry\_in da primeira ULA. Procure usar subcircuitos, seu circuito deverá estar como a figura a seguir:



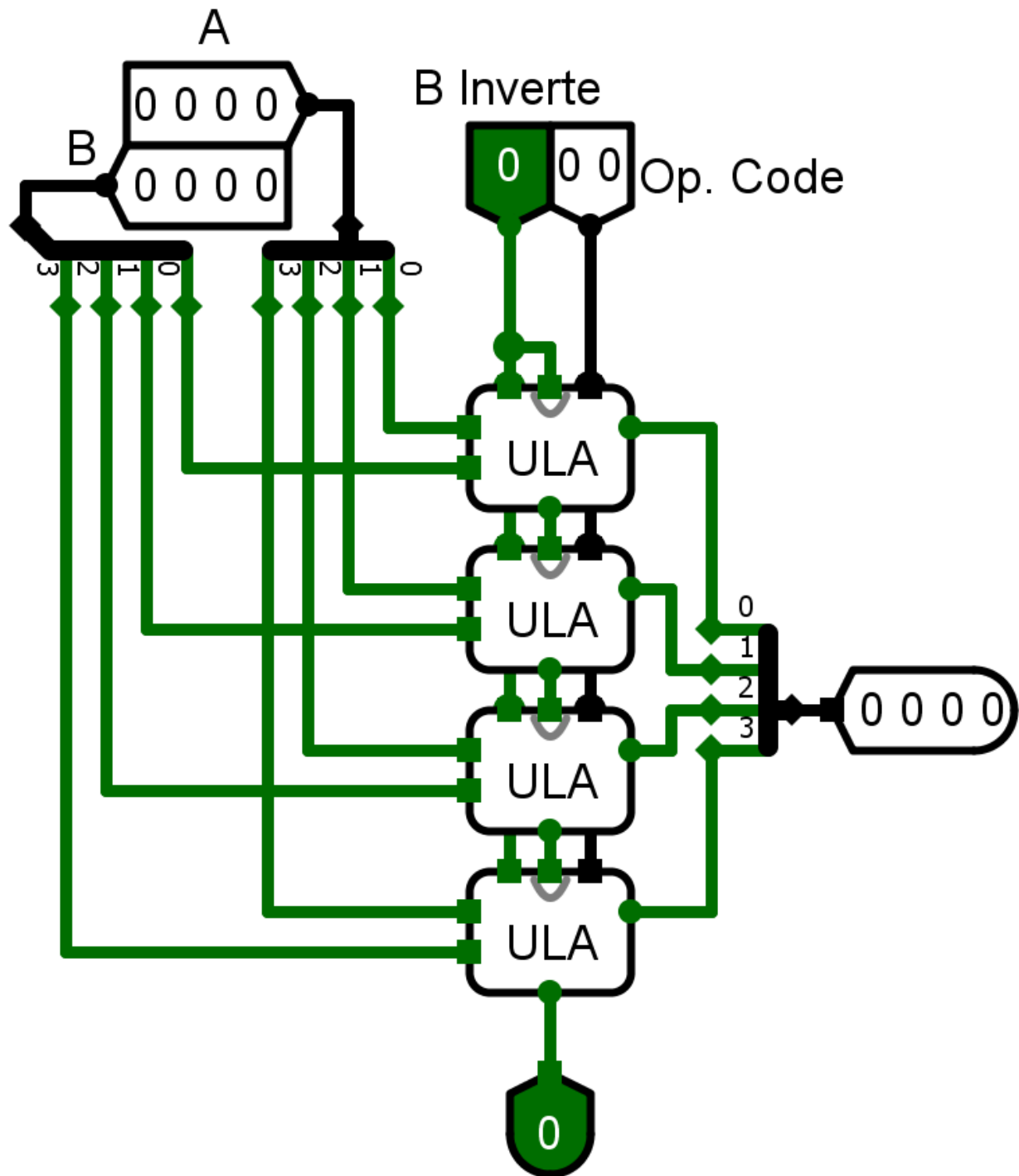

6. Teste a sua ULA de acordo com o seguinte roteiro (considerando os números de 4 bits):

**Início:**

A=2; ( ou A=0010)  
 B=1; ( ou B=0001)  
 AND(A,B);  
 B=3; ( ou B=0011)  
 OR(A,B);  
 SOMA(A,B);  
 A=12; ( ou A=1100)  
 NOT(A);  
 B=13; ( ou B=1101)  
 AND(B,A);

**Fim.**

Para o programa de teste acima, preencher a tabela a seguir considerando que cada linha corresponderá à execução de uma instrução (a primeira linha já foi realizada, observe que a palavra deverá conter 10 bits, para escrevermos em hexa completamos os dois bits à esquerda com zero):

Para o programa de teste acima, preencher a tabela a seguir considerando que cada linha corresponderá à execução de uma instrução (a primeira linha já foi realizada, observe que a palavra deverá conter 10 bits, para escrevermos em hexa completamos os dois bits à esquerda com zero):

Instrução realizada	Binário (A,B,Op.code)	Valor em Hexa (0x ...)	Resultado em binário
AND(A,B)	0010 0001 00	(0000 1000 0100) = 0x084	0000
OR(A,B)	0010001101	(000010001101) = 0x08D	0011
SOMA(A,B)	0010001111	(000010001111) = 0x08F	0101
NOT(A)	1100001110	(001100001110) = 0x30E	0011
AND(B,A)	1100110100	(001100110100) = 0x334	1100

